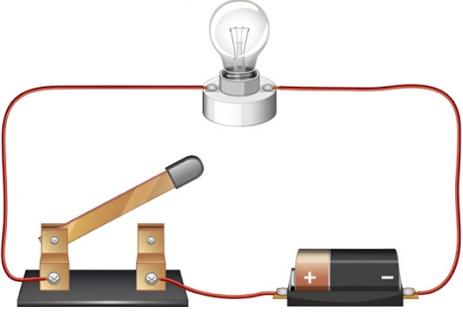
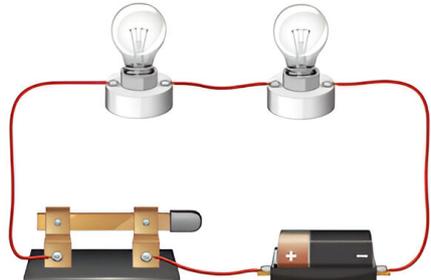
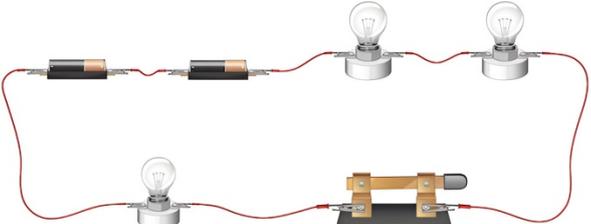



# Exercice – L'électricité


Pour chaque dessin du circuit électrique, **CONSTRUIS** le schéma qui lui correspond.

Dessin n°1	Schéma n°1
	

Dessin n°2	Schéma n°2
	

Dessin n°3	Schéma n°3
	

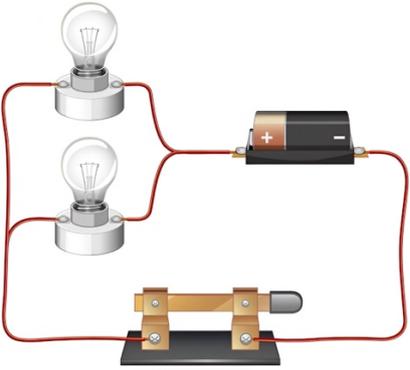Dessin n°4	Schéma n°4
	

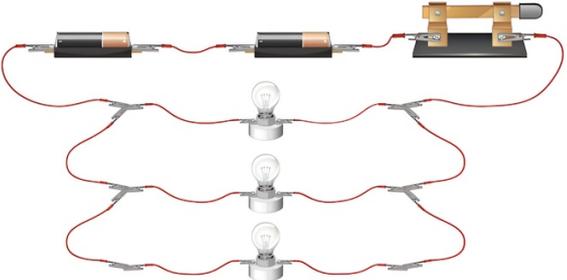Dessin n°5	Schéma n°5
	

Dessin n°6	Schéma n°6
	